


گزارش پروژه سوم درس طراحی کامپیوتری سیستم‌های دیجیتال

آریان رجبی 810199421

پریا پاسه‌ورز 810101393

طراحی پروژه سوم:

Controller:

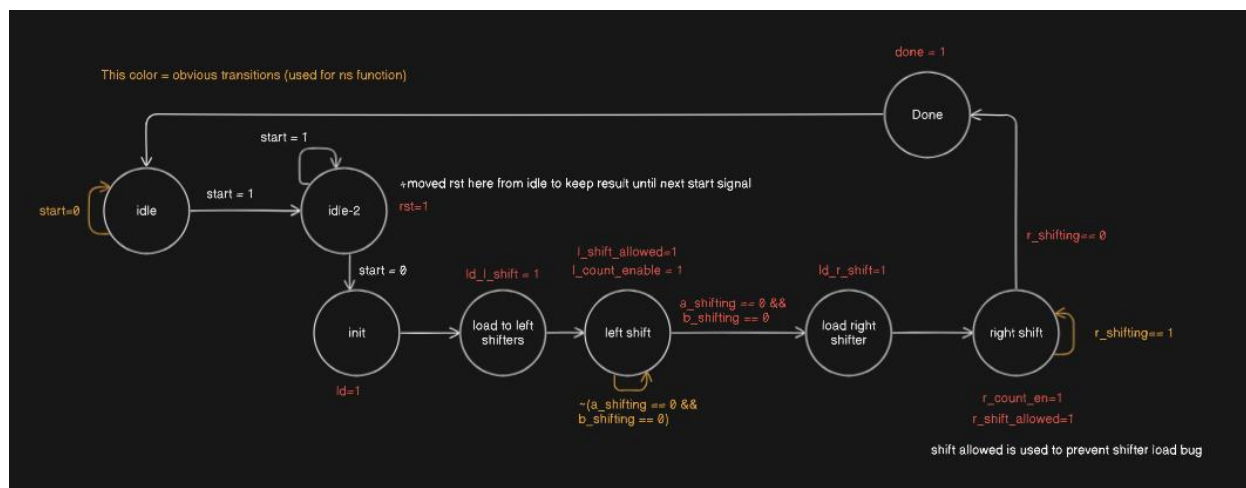

تغییرات نسبت به پروژه 1:

Handshake بین ماژول‌ها پاک شده تا ورودی و خروجی و حالات کنترلر ساده‌تر شود. (قبلاً هر ماژول هم به کلاک وابسته بود و عملاً رجیستر بود، ولی الان فقط شیفت‌رها و خود رجیستر به کلاک وابسته‌اند بقیه combinational)


به‌حای مولتی‌شیفت، از counter, is less than (یک شیفت در کلاک) استفاده شده.

خواندن و نوشتن در حافظه حذف شده.

خروجی 16 بیتی شده (قبلاً 32 بود)

توضیحات ککنترلر (تبدیل به SOP) در فایل controller.txt

Datapath:

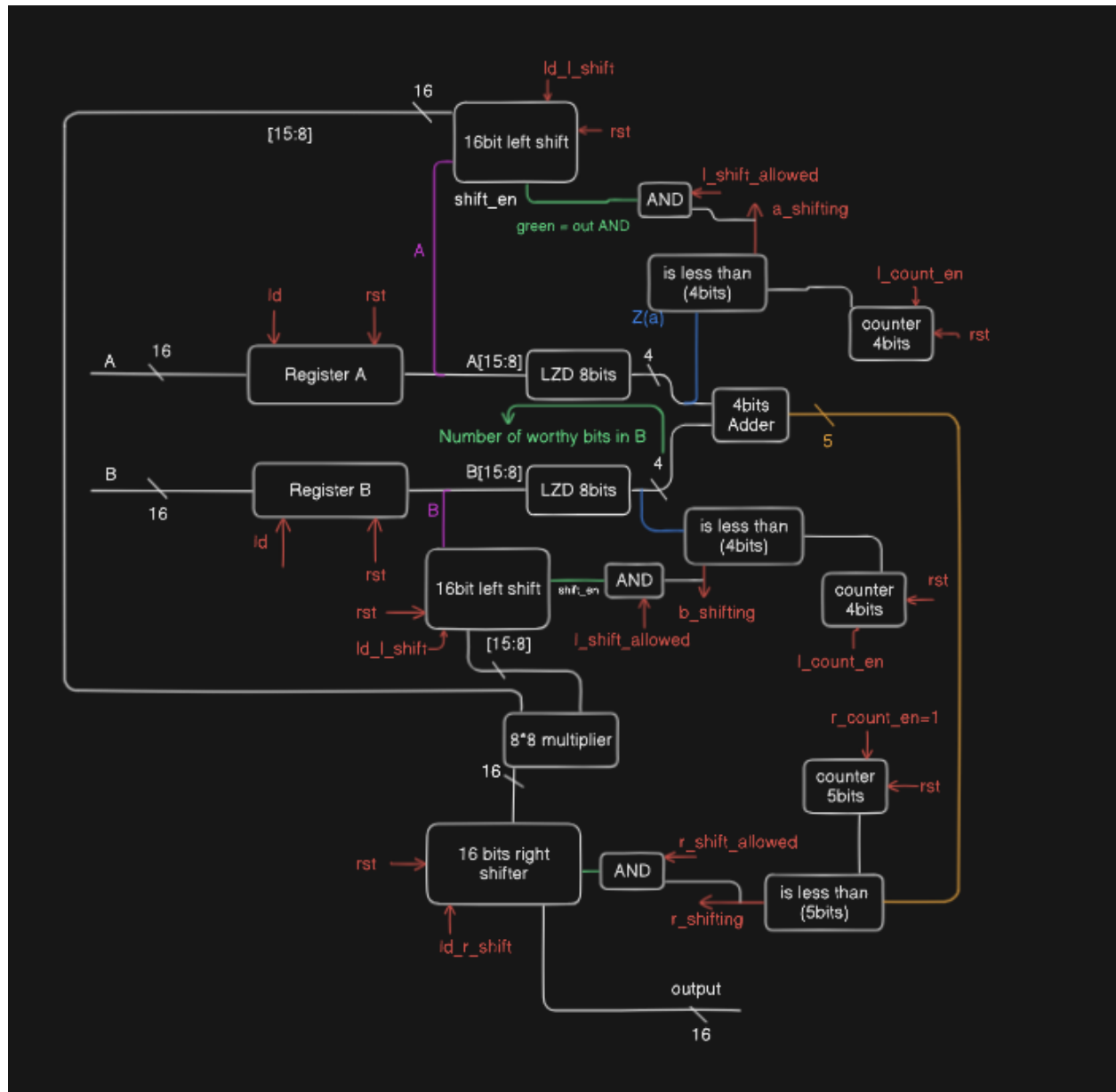

به عنوان مثال برای پیاده‌سازی جمع کننده، از ripple carry adder استفاده کردیم:

```
`timescale 1ps/1ps
module adder(
    input [3:0] inA,
    input [3:0] inB,
    output [4:0] out
);
    wire [4:0] carry;
    wire [3:0] sum;

    assign carry[0] = 1'b0;

    genvar i;
    generate
        for (i = 0; i < 4; i = i + 1) begin: full_adder_gen
            wire sum_temp;

            // Calculate propagate signal (P = A XOR B)
            Xor xor1(.a(inA[i]), .b(inB[i]), .out(sum_temp));

            // Calculate sum using propagate and carry
            Xor xor2(.a(sum_temp), .b(carry[i]), .out(sum[i]));

            // Calculate carry using generate and propagate
            // carry[i+1] = G + P·Ci = (A·B) + (A⊕B)·Ci
            Or or1(.a(inA[i] & inB[i]), .b(sum_temp & carry[i]), .out(carry[i+1]));
        end
    endgenerate

    // Combine the results
    assign out = {carry[4], sum};
endmodule
```

هر بیت از حاصل جمع (Sum) بر اساس دو ورودی (A و B) و بیت نقلی (Ci) از مرحله قبل محاسبه می‌شود.

$$\text{Sum (S)} = A \oplus B \oplus C_i \text{ (XOR gate logic)}$$

$$\text{Carry Out (C}_{i+1}\text{)} = (A \cdot B) + (A \oplus B) \cdot C_i$$

حال برای پیاده‌سازی Xor


```

module Xor(
    input a,
    input b,
    output out
);

    c2 xor_impl(
        .D00(1'b0), // when a=0,b=0
        .D01(1'b1), // when a=0,b=1
        .D10(1'b1), // when a=1,b=0
        .D11(1'b0), // when a=1,b=1
        .A1(a),      // first input
        .B1(1'b0),   // tie to 0
        .A0(b),      // second input
        .B0(1'b1),   // tie to 1
        .out(out)
    );

endmodule

```

 


همانطور که می‌بینیم با کمک ماژول c2، از دو بیت ورودی به عنوان selector در Multiplexer استفاده کرده‌ایم و حالت‌های مختلف ترکیب ورودی را به عنوان ورودی multiplexer کد کرده‌ایم تا در ترکیب‌های مختلف فعال شوند و خروجی عملیات xor صادر شوند. دو ورودی دیگر به نحوی تعیین شده‌اند که تاثیری در عملیات نداشته باشند.

و برای پیاده‌سازی Or

```

module Or (input a ,b, output out);
    c1 C1_OR(.A0(a), .A1(1'b1), .SA(b), .B0(), .B1(), .SB(), .S0(1'b0), .S1(1'b0), .f(out));
endmodule

```

 

اگر مقادیر داده شده را در سیمها جایگذاری کنیم خواهیم داشت:

$$F1 = b \cdot A1 + b \cdot A0$$

$$F1 = b \cdot 1 + b \cdot a = b + a$$

و همانطور که می بینیم خروجی F1 برابر حاصل عملیات Or دو سیگنال ورودی خواهد بود. S0 و S1 طوری انتخاب شده اند که همیشه خروجی F1 به عنوان خروجی نهایی انتخاب شود.